

Fill in the blank


D-LATCH

ACTIVE CLK LVL - _____ DATA

INACTIVE CLK LVL - _____ DATA

POS LVL D-LATCH

Label the schematic

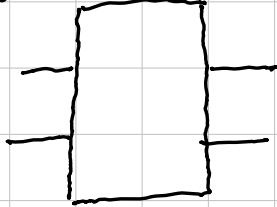

POS LVL D-LATCH

Fill in truth table

CLK	$Q(t+dt)$	Function

